
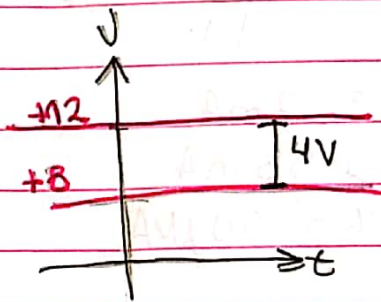
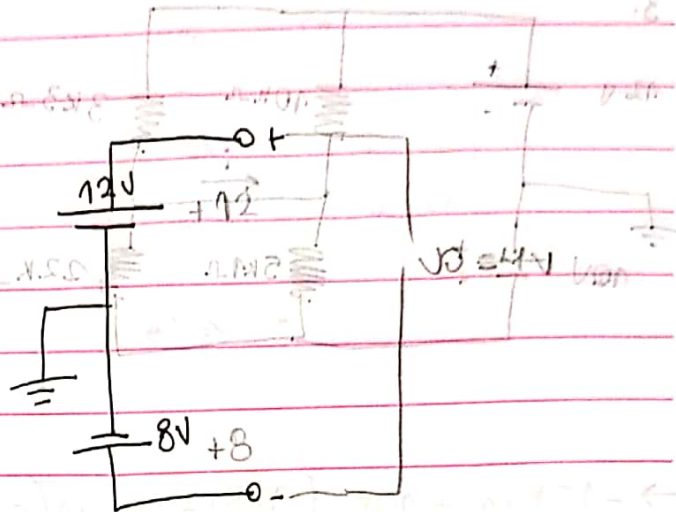
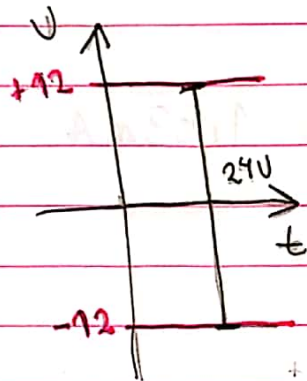



Eletrônica 1

Atividade 1

1.

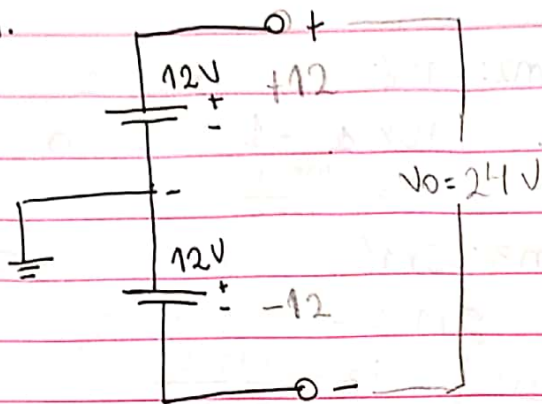

2.

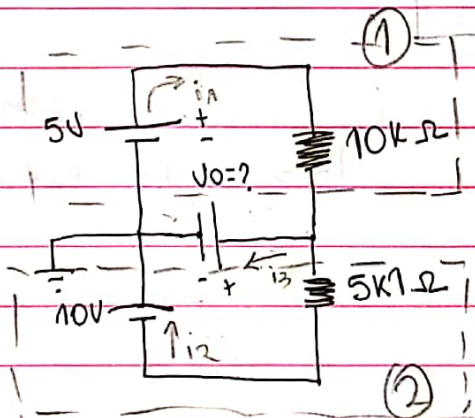

$$i_1 = 5/10k = 500 \mu A$$

$$i_2 = 10/5k = 1.96 \text{ mA}$$



$$\textcircled{1} : 5V + 10k \times 500 \mu A = 10V$$

$$\textcircled{2} : -10 + 5k \times 1.96 \text{ mA} = -4V$$

$$V_0 = 10 - 4 = 6V$$

Th:


$$R_{th} = 10k // 5k = 3.33k \Omega$$

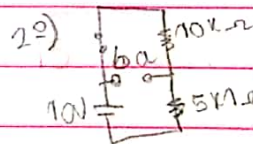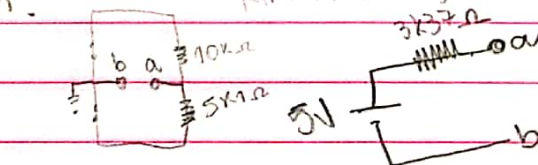

$$R_0 = 15k \Omega$$

$$i = 662.25 \mu A$$

$$V_{ab} = -13.37V$$

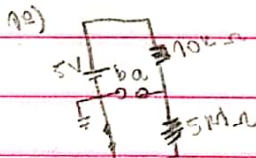

$$R_0 = 15k \Omega$$


$$i = 333.33 \mu A$$

$$V_{ab} = 5 + 10k \times i = 8.33V$$

$$V_{th} = -13.37 + 8.33V = -5V$$

OS/ PA/ PA

3.

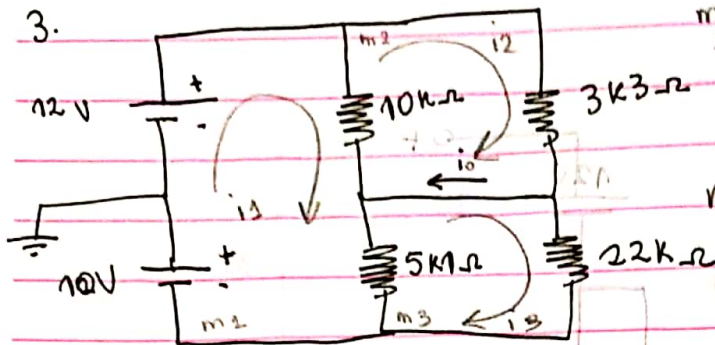

$$m1: 10i_1 - 10k(i_1 - i_2) - 5k(i_1 - i_3) = 0$$

$$-15k i_1 + 10k i_2 + 5k i_3 = -22$$

$$m2: -10k(i_2 - i_1) - 3k i_2 = 0$$

$$10k i_1 - 13k i_2 = 0$$

$$i_2 = \frac{10k i_1}{13k}$$

$$m3: -5k(i_3 - i_1) - 22k i_3 = 0$$

$$5k i_1 - 27k i_3 = 0$$

$$\rightarrow -15k i_1 + 10k \left( \frac{10k i_1}{13k} \right) + 5k \left( \frac{5k i_1}{27k} \right) i_3 = -22$$


$$i_1 = 3.37 \text{ mA}$$

$$i_2 = 2.53 \text{ mA}$$

$$i_3 = 634.20 \mu\text{A}$$

$$i_0 = i_2 - i_3 = 1.89 \text{ mA}$$

4.

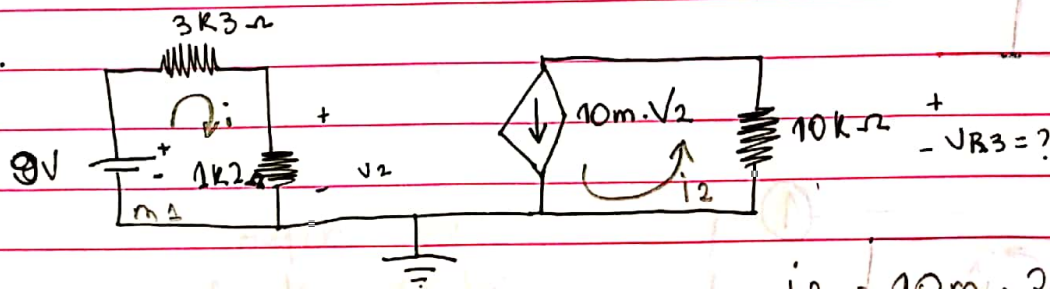

$$9 = (3k + 1k) i$$

$$i = 9 / 4k = 2 \text{ mA}$$

$$V_2 = 1k \times 2 \text{ mA} = 2.4 \text{ V}$$

$$i_2 = 10 \text{ m} \cdot 2.4 = 24 \text{ mA}$$

$$V_{R3} = 24 \text{ m} \times 10k = 24 \text{ V}$$

